Application des tables de Karnaugh pour la simplification d'un système d'affichage

AZZAZ Badreddine.

Introduction:

Dans ce compte rendu, nous aborderons la conception des expressions booléennes pour chaque segment d'un afficheur 7 segments. L'objectif est d'expliquer de manière concise et claire comment nous avons utilisé des tableaux de Karnaugh pour simplifier la logique de contrôle des segments en fonction des entrées binaires. Chaque segment, de 'a' à 'g', sera examiné individuellement, démontrant ainsi le processus de conversion des chiffres hexadécimaux en expressions logiques épurées. Cette approche permettra une implémentation plus efficace dans des langages de programmation tels que C++.

Segment a:

Le tableau de karnaugh :

x3x2 x1x0	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	0	1
11	1	1	1	0
10	1	1	1	1

$$F = x1 x2 + x1 \overline{x3} + \overline{x0} x3 + \overline{x0} \overline{x2} + x0 \overline{x3} x2 + \overline{x1} x3 \overline{x2}$$

Segment b:

Le tableau de karnaugh :

x3x2 x1x0	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	0	1	1
11	1	1	0	0
10	1	0	0	1

$$F = \overline{x0} \overline{x2} + \overline{x1} \overline{x2} + x1 x0 \overline{x3} + \overline{x1} x0 x3 + \overline{x1} \overline{x0} \overline{x3}$$

Segment c:

Le tableau de karnaugh :

x3x2 x1x0	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	1	1	1
11	1	1	0	1
10	0	1	0	1

$$F = x0 \overline{x3} + \overline{x1} x0 + x3 \overline{x2} + \overline{x3} x2 + \overline{x1} \overline{x2}$$

Segment d:

Le tableau de karnaugh :

x3x2 x1x0	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	1	1
11	1	0	0	1
10	1	1	1	0

$$F = \overline{x1} x3 + x1 \overline{x0} x2 + x1 x0 \overline{x2} + \overline{x1} x0 x2 + \overline{x0} \overline{x3} \overline{x2}$$

Segment e:

Le tableau de karnaugh :

x3x2 x1x0	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	0	0	1
11	0	0	1	1
10	1	1	1	1

$$F = x1 \overline{x0} + x1 x3 + x3 \overline{x2} + \overline{x0} x3 + \overline{x0} \overline{x2}$$

<u>Segment f :</u>

Le tableau de karnaugh :

x3x2 x1x0	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	0	1
11	0	0	1	1
10	0	1	1	1

$$F = x1 x3 + x3 \overline{x2} + \overline{x0} x2 + \overline{x1} \overline{x0} + \overline{x1} \overline{x3} x2$$

Segment g:

Le tableau de karnaugh :

x3x2 x1x0	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	1	1
11	1	0	1	1
10	1	1	1	1

$$F = x1 x3 + x1 \overline{x2} + x3 \overline{x2} + \overline{x1} x0 x2 + \overline{x0} \overline{x3} x2$$